

COMPARADOR

A_3 A_2 A_1 A_0 B_3 B_2 B_1 B_0

Circuito comparador de 4 bits

